# BALKONOWA ANTENA MAGNETYCZNA BAM-3



PROJEKT I OPRACOWANIE

EDWARD BERNER SQ7MZL

ŁÓDŹ 25 LIPCA 2015

#### Założenia do projektu

- 1. Typ anteny magnetyczna trzy pasmowa 7, 14, 21 MHz dostrojona na stałe do cyfrowej części pasma
- 2. Ograniczenie maksymalnej mocy do 50 W z uwagi na maksymalną wytrzymałość napięciową kondensatorów do 3kV
- 3. Możliwością rozbudowy o dalsze pasma
- 4. Kamuflaż anteny podobieństwo do anteny satelitarnej
- 5. Użycie łatwo dostępnych i tanich materiałów
- 6. Prosty sposób zmiany pasma -przełącznik elektryczny sterowany przewodem antenowym
- 7. Zasilanie jednym przewodem


Wykaz materiałów użytych do wykonania anteny

lp	materiał	jm	ilość
1	Rura Pex ø 16 do wykonania pętli	mb	8
2	Rura PP ø 20 do wykonania konstrukcji nośnej	mb	3
3	Kolanko PP ø 20 45	szt	6
4	Trójnik PP ø 20	szt	6
5	Rura PP ø 32 do wykonania uchwytu czaszy anteny	mb	1
5	Kolanko PP ø32 90	szt	2
6	Uchwyt metalowy do rury ø 35	szt	1
7	Krążki z metakrylanu ø 230	szt	2
8	Wałek aluminiowy ø 12 do wykonania korków pętli	mb	0,36
9	Laminat jednostronny 50x65 do wykonania kondensatora	szt	3
	motylkowego		
10	Kątownik AL 100x10x100 do wykonania uchwytu czaszy	szt	2
11	Puszka natynkowa 100x100	szt	6
12	Uchwyty do rur z tworzywa ø 15	szt	12
12	Uchwyty do rur z tworzywa ø 22	szt	12
13	Uchwyt do rur metal ø 35-40	szt	1
14	Kondensator ceramiczny 180 pF/3kV	szt	1
15	Kondensator ceramiczny 47 pF /3kV	szt	1
16	Kondensator ceramiczny 15 pF/3kV	szt	1
17	Gniazdo UC 1	szt	3


#### Elementy złączne

Lp	Rodzaj	jm	ilość
1	Wkręty M4x15	szt	18
2	Nakrętki M4	szt	12
3	Śruby M4x50	szt	6
4	Śruby zamkowe M6x50	szt	4
5	Nakrętki M6	szt	4
6	Podkładki M4	szt	36
7	Pręt gwintowany M8x200	szt	1
8	Gałka z gwintem M8	szt	2


## Elementy konstrukcji nośnej

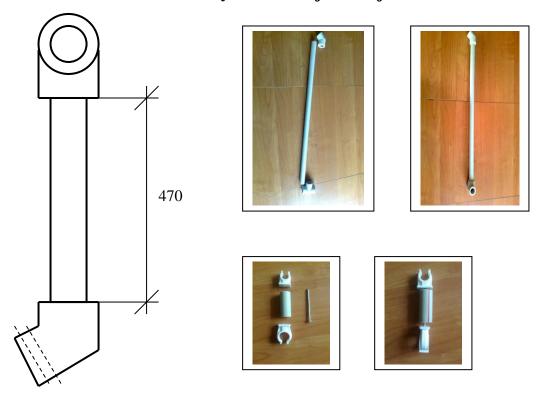

Rys 1 Elementy nośne pętli anteny szt 6

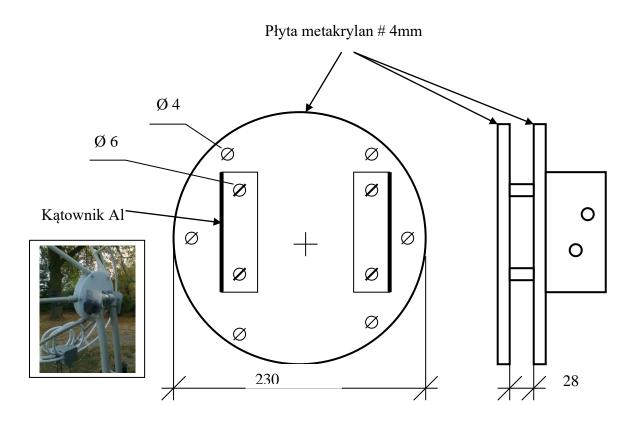

Rys 2 Podstawa szkieletu anteny

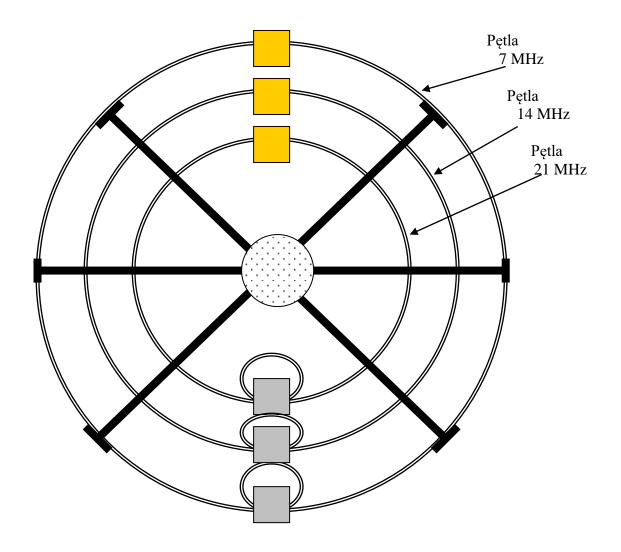

Rys 3 Ustawienie poszczególnych pętli

## Wymiary pętli

7 MHz obwód 2,9 m - pętla sprzęgająca obwód 58 cm 14 MHz obwód 2,6 m - pętla sprzęgająca obwód 52 cm 21 MHz obwód 2.5 m - pętla sprzęgająca obwód 50 cm





## Wykonanie połączeń elektrycznych z rurą Pex al.




Korek aluminiowy



Zeszlifowanie zewnętrznej warstwy I wywiercenie otworu pod M4




Aluminiowa podkładka i wkręt M4

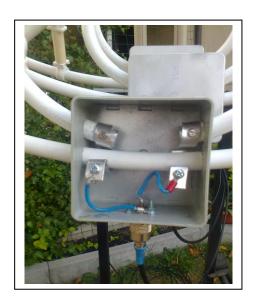


Połączenie pętli sprzęgającej z gniazdem UC1
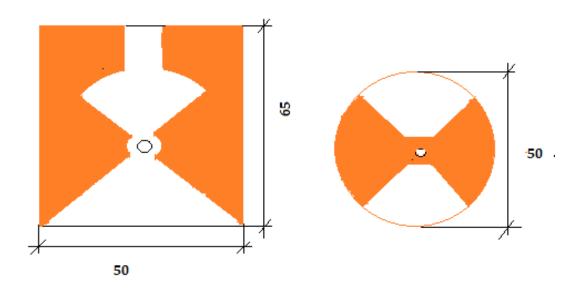
## Kondensator dostrajający wykonany z laminatu jednostronnego



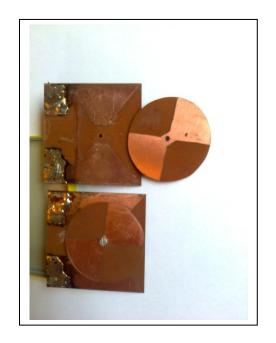Rys 4 Wymiary kondensatora dostrajającego






Kondensator motylkowy i jego połączenie z pętlą główną

# Przełącznik pasm

## Schemat przełącznika

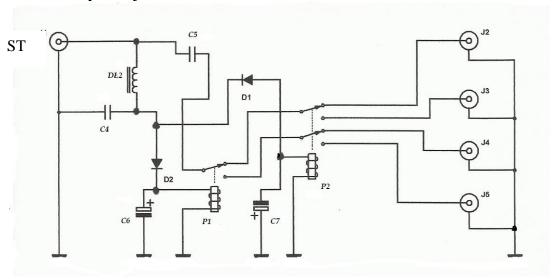

#### Wykaz elementów przełącznika

C4,C5- 22nF 3 kV

C6, C7- 100µF 25V


D1,D2 - diody prostownicze 1A <1 kV


P1, P2 - przekaźniki 12 V hermetyczny np. RM84

DŁ2 - 200μH


J1,J2,J3,J4,J5 -gniazda UC1
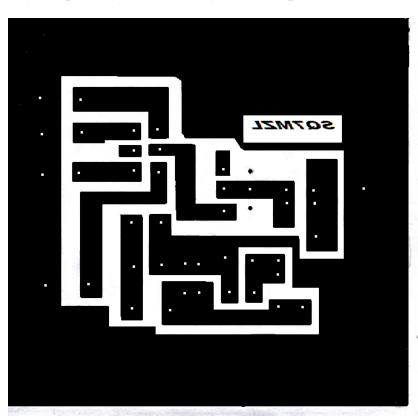
## Płytka przełącznika do wykonania prasowanki



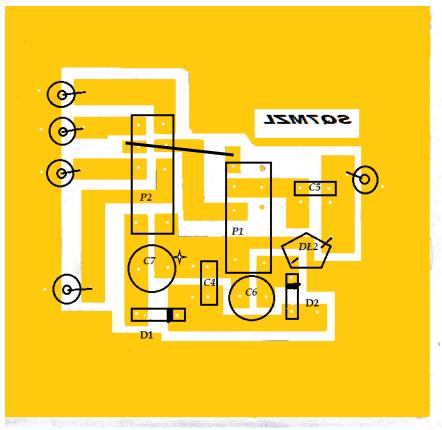


Rozmieszczenie elementów na płytce

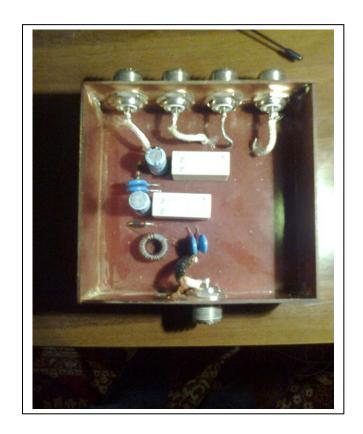

Widok wnętrza przełącznika

#### Schemat sterownika

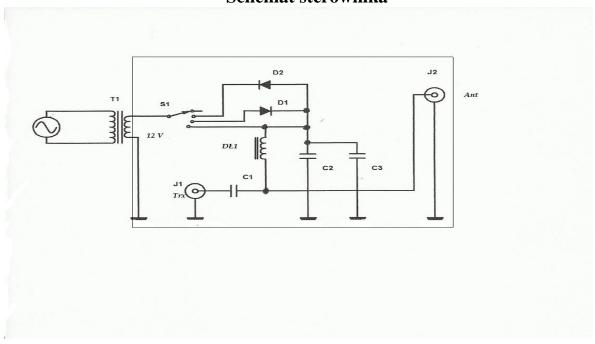

#### Wykaz elementów sterownika

T1- Transformator 230/12 V

S1- Przełącznik obrotowy cztero-pozycyjny nisko prądowy

D1,D2 - Diody prostownicze 1A <1 kV


DŁ1 - Dławik 200μH


C1,C2 - 22nF 3kV

 $C3 - 0.47 \mu F 250 V$ 

J1, J2 - Gniazda UC1

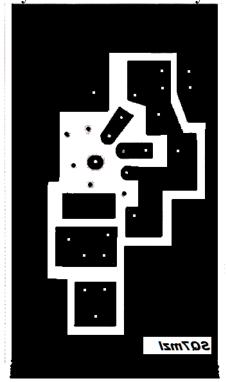Płytka Sterownika do wykonania prasowanki



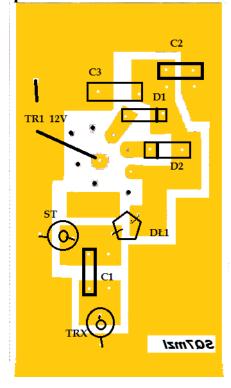

Rozmieszczenie elementów sterownika





Widok wnętrza sterownika


Kompletny widok sterownika i przełącznika

## Strojenie anteny

Uwaga!!! wszelkie operacje strojenia należy wykonywać przy minimalnych mocach nadajnika ponieważ na kondensatorze dostrajającym występuje napięcie do 3 kV

Strojenie anteny najlepiej wykonać analizatorem antenowym z możliwością oglądania przebiegu. Strojenie wykonujemy dla każdego pasma oddzielnie. Przy zachowaniu podanych wymiarów pętli strojenie polega na minimalnym obrocie kondensatorem motylkowym.

### Wykresy SWR dla poszczególnych pasm

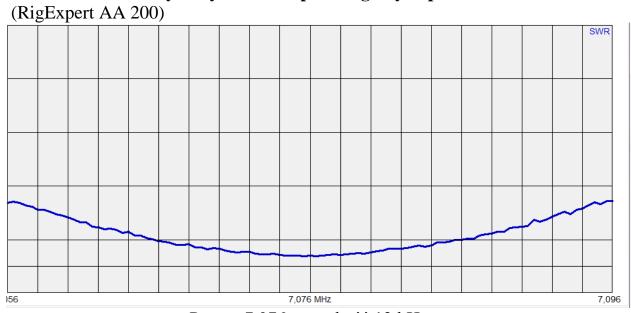

Pasmo 7.076 szerokość 12 kHz



Pasmo 14,07 MHz szerokość 30 kHz



Pasmo 21.070 MHz szerokość 50 kHz

Opracował i wykonał

SQ7 MZL Edward Berner